

# Logique



## Exercice 1

On définit une fonction **mux** qui prend trois paramètres  $a$ ,  $b$  et  $c$  booléens. Si  $a$  est faux, alors  $\text{mux}(a,b,c)$  vaut  $b$ ; si  $a$  est vrai alors  $\text{mux}(a,b,c)$  vaut  $c$ .

1. Dresser la table de la fonction **mux**.
2. Dresser la table de la fonction qui à  $a,b$  et  $c$  associe  $(\text{not}(a) \text{ and } b) \text{ or } (a \text{ and } c)$ .  
Comparer le résultat avec celui de la table précédente.
3. Dessiner alors un circuit réalisant la fonction **mux**.

Note d'information : On appelle multiplexeur cette fonction **mux**.

## Exercice 2

Le ou exclusif, ou **xor** est une fonction logique qui prend deux arguments booléens  $a$  et  $b$ , et qui vaut vrai si et seulement si un seul des deux booléens est vrai.

1. Établir la table de vérité du ou exclusif.
2. En déduire une formule logique pour «  $a \text{ xor } b$  » à l'aide des fonctions logiques **not**, **or** et **and**.
3. Écrire une fonction (Python) **xor** qui prend en paramètres deux booléens  $a$  et  $b$  et qui renvoie la valeur «  $a \text{ xor } b$  ».
4. Nous avons vu le demi-additionneur et donné sa table de vérité. Vérifier que celle-ci est la même que celle du **xor**, puis écrire une fonction **demi** qui prend en paramètres deux booléens  $a$  et  $b$  et renvoie le couple  $(s,r)$  (somme et retenue) dans le cas d'un additionneur 1 bit.
5. Écrire une fonction **addit1** qui prend en paramètres trois booléens  $a$ ,  $b$  et  $re$ , et renvoie le couple  $(s,rs)$  (somme et retenue) dans le cas d'un additionneur complet 1 bit.